



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده برق

درس
معماری کامپیوتر و ریزپردازنده

عنوان گزارش تمرین عملی دوم - VHDL

نگارش
پارسا محمدی ۹۹۲۳۱۲۱

استاد درس
دکتر شریعتمدار مرتضوی

فروردین ۱۴۰۲

فهرست

صفحه

۳	پیااده‌سازی ماژول Half Adder و Full Adder
۵	پیااده‌سازی ماژول CAS
۷	گزارش سطح مصرف CAS - FPGA
۷	تست بنچ CAS
۹	پیااده‌سازی بلوک X
۱۳	گزارش سطح مصرف FPGA
۱۴	تست بنچ ماژول X
۱۶	پیااده‌سازی بلوک Y
۱۹	گزارش سطح مصرف FPGA - بلوک Y
۲۰	تست بنچ بلوک Y
۲۱	پیااده‌سازی جذگیر
۲۵	گزارش سطح مصرف FPGA - جذگیر
۲۶	تست بنچ - جذگیر

پیاده‌سازی ماژول Full Adder و Half Adder


```
1  -- Full Adder
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5  entity Full_adder is
6      Port ( x : in  STD_LOGIC;
7            y : in  STD_LOGIC;
8            cin : in  STD_LOGIC;
9            sum : out STD_LOGIC;
10           carrout : out STD_LOGIC);
11 end Full_adder;
12
13 architecture Behavioral of Full_adder is
14
15     component half_adder is port (a, b : in STD_LOGIC;
16                                   c, s : out STD_LOGIC);
17                                   end component;
18     signal carr1,s, carr2: std_logic;
19
20     begin
21
22     hal : half_adder port map (x, y , carr1 ,s);
23     ha2 : half_adder port map ( s, cin , carr2, sum );
24     carrout <= carr1 or carr2;
25
26
27 end Behavioral;
```

تصویر روبه‌رو کد مربوط به یک فول اددر را نمایش می‌دهد که با استفاده یک half adder که به صورت کامپوننت اضافه شده است.


معماری و بررسی Test Bench های مربوط به half adder و full adder در تمرین عملی اول انجام شده است.

```
1  -- Module Name:    Half_Adder - Behavioral
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6  entity half_adder is
7      Port ( a : in  STD_LOGIC;
8            b : in  STD_LOGIC;
9            c : out  STD_LOGIC;
10           s : out  STD_LOGIC);
11 end half_adder;
12
13 architecture Behavioral of half_adder is
14
15     begin
16
17     c <= a and b;
18     s <= a xor b;
19
20 end Behavioral;
```

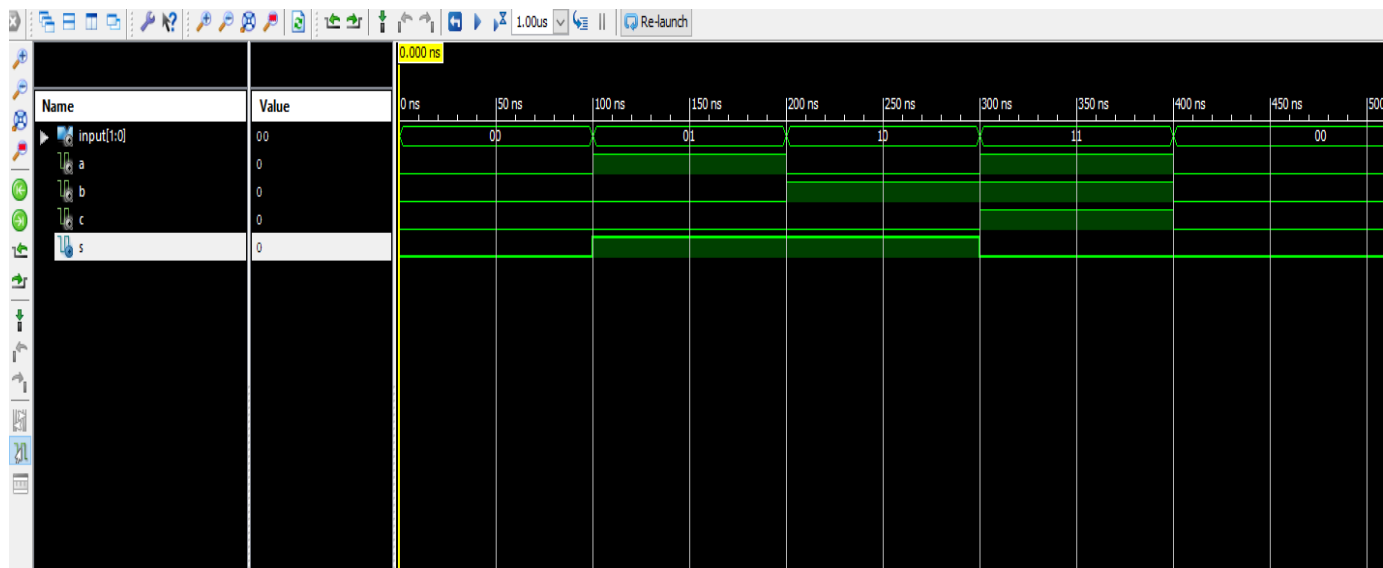تصویر روبه‌رو کد مربوط به half adder را نمایش می‌دهد. از این ماژول در ساخت یک half adder استفاده شده است. یک half adder بر خلاف یک full adder ورودی ندارد.



تست بنچ Full Adder

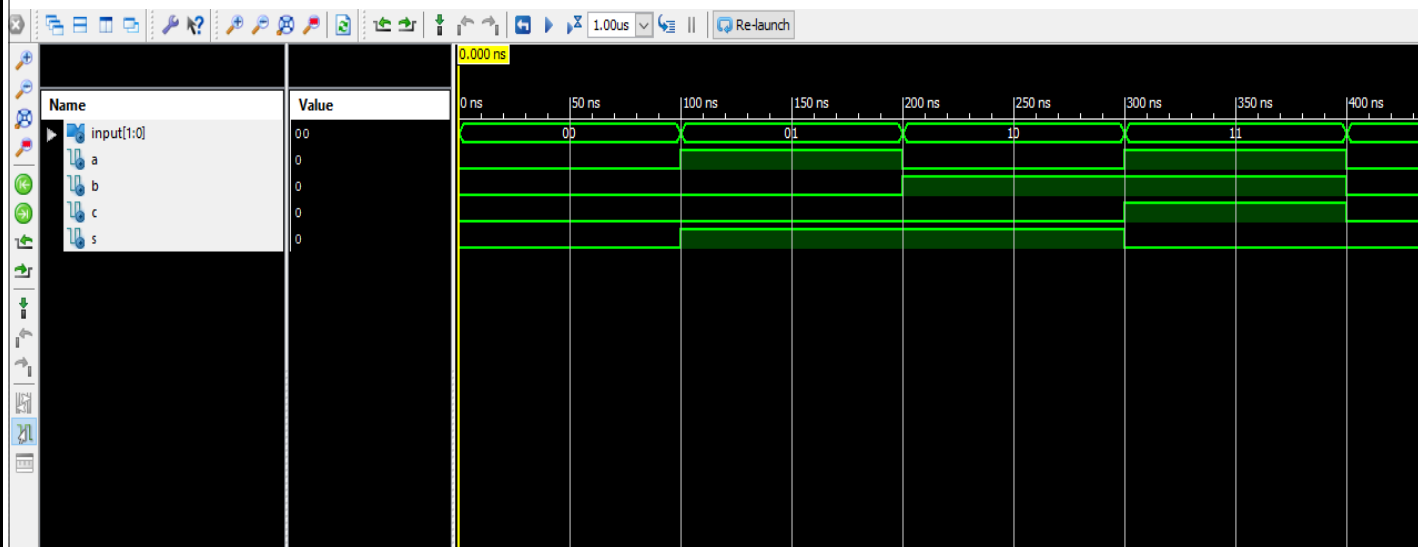


تست بنچ Half Adder

پیاده سازی ماژول CAS

این ماژول همان گونه که در صورت پروژه بیان شده است پیاده سازی شده است.

```
2
3 library IEEE;
4 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5
6 entity CAS is
7     Port ( Pin : in  STD_LOGIC;
8           Din : in  STD_LOGIC;
9           X : in  STD_LOGIC;
10          Cin : in  STD_LOGIC;
11          Pout : out STD_LOGIC;
12          R : out  STD_LOGIC;
13          Dout : out STD_LOGIC;
14          Cout : out STD_LOGIC);
15 end CAS;
16
17 architecture Behavioral of CAS is
18
19     component full_adder
20         is port ( x : in  STD_LOGIC;
21                 y : in  STD_LOGIC;
22                 cin : in  STD_LOGIC;
23                 sum : out STD_LOGIC;
24                 carrount : out STD_LOGIC);
25     end component;
26
27     signal T : STD_LOGIC;
28
29     begin
30
31         T <= Pin xor Din;
32         fal : full_adder port map (T,X,Cin,R,Cout);
33         pout <= Pin;
34         Dout <= Din;
35
36     end Behavioral;
```

 


همین طور که در معماری ماژول مشخص است این ماژول دارای چهار ورودی و چهار خروجی می باشد. و تمام ورودی و خروجی ها منطقی اند.


برای ساخت این ماژول از یک ماژول Full Adder به عنوان کامپوننت استفاده شده است. با توجه به شکل معماری ورودی های P و D با هم XOR شده اند. خروجی در یک سیگنال منطقی به نام T ریخته شده است. این سیگنال

در ادامه به Full Adder داده شده است. ورودی ها و خروجی ماژول Full Adder با دستور port map به ماژول داده شده اند. خروجی p و d به صورت مستقیم از ورودی گرفته شده اند با توجه به شکل معماری قطعه.

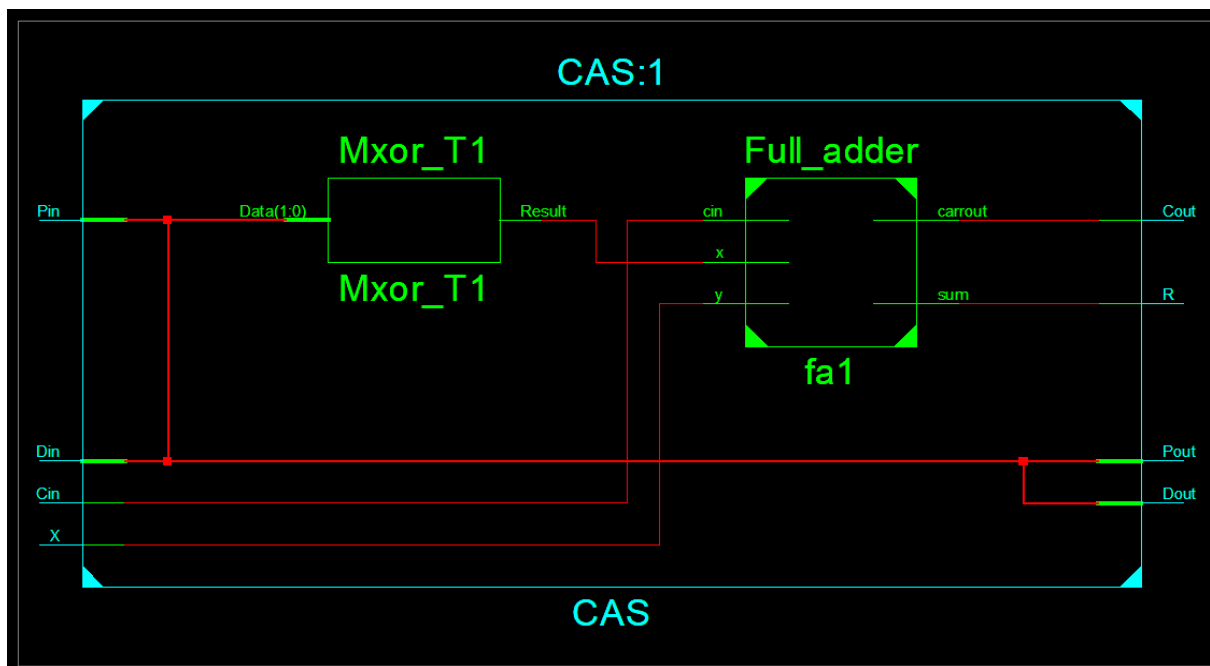ماژول CAS در ادامه برای طراحی ماژول های X و Y استفاده می شود.



شماتیک بلوک RTL – CAS

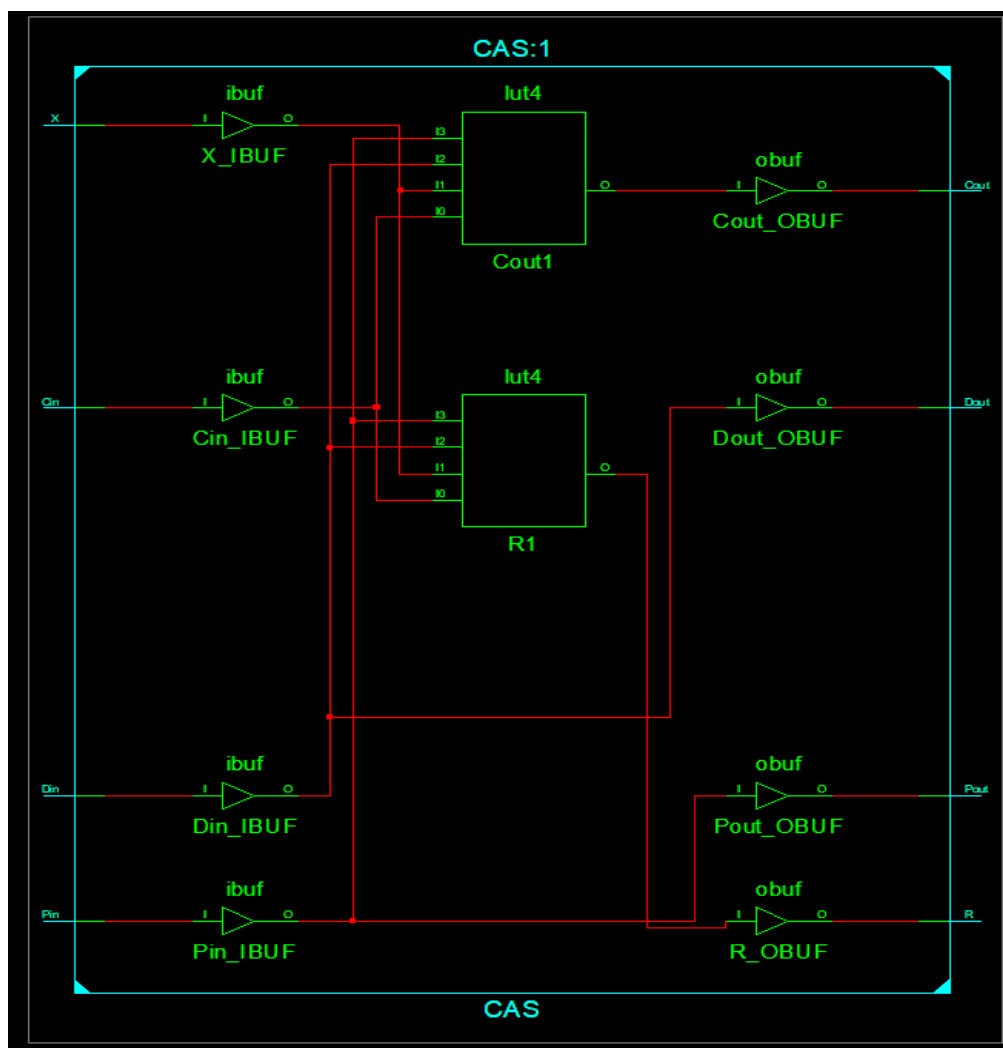

تصویر CAS Technology Schematic بلوک

گزارش سطح مصرف CAS - FPGA

```
=====
*                               Design Summary
=====

Top Level Output File Name      : CAS.ngc

Primitive and Black Box Usage:
-----
# BELS                          : 2
# LUT4                          : 2
# IO Buffers                    : 8
# IBUF                          : 4
# OBUF                          : 4

Device utilization summary:
-----

Selected Device : 7a100tcsg324-3

Slice Logic Utilization:
Number of Slice LUTs:          2 out of 63400    0%
Number used as Logic:         2 out of 63400    0%

Slice Logic Distribution:
Number of LUT Flip Flop pairs used: 2
Number with an unused Flip Flop: 2 out of 2    100%
Number with an unused LUT: 0 out of 2    0%
Number of fully used LUT-FF pairs: 0 out of 2    0%
Number of unique control sets: 0

IO Utilization:
Number of IOs:                8
Number of bonded IOBs:        8 out of 210    3%

Specific Feature Utilization:
-----

Partition Resource Summary:
-----

No Partitions were found in this design.
=====
```

تصاویر روبه‌رو منابع مصرف شده را در بلوک CAS را نمایش می‌دهد.

همان‌طور که مشخص است ۲ عدد از LUT ها از 63400 مصرف شده است که تقریباً برابر صفر درصد کل تعداد LUT ها می‌باشد.

همان‌طور که مشخص است ۸ عدد IO ها از ۲۱۰ تا مصرف شده است که تقریباً برابر ۳ درصد می‌باشد.

تست بنچ CAS



تصویر بالا خروجی شبیه سازی تست بنچ CAS می‌باشد. تمام نتایج همان گونه است که انتظار می‌رفت.

```

12 ARCHITECTURE behavior OF CAS_TB IS
13     COMPONENT CAS
14     PORT(
15         Pin : IN  std_logic;
16         Din : IN  std_logic;
17         X : IN  std_logic;
18         Cin : IN  std_logic;
19         Pout : OUT std_logic;
20         R : OUT std_logic;
21         Dout : OUT std_logic;
22         Cout : OUT std_logic
23     );
24     END COMPONENT;
25     --Inputs
26     signal input : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
27     signal Pin : std_logic := '0';
28     signal Din : std_logic := '0';
29     signal X : std_logic := '0';
30     signal Cin : std_logic := '0';
31
32     --Outputs
33     signal Pout : std_logic;
34     signal R : std_logic;
35     signal Dout : std_logic;
36     signal Cout : std_logic;
37
38 BEGIN
39
40     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
41     uut: CAS PORT MAP (
42         Pin => Pin,
43         Din => Din,
44         X => X,
45         Cin => Cin,
46         Pout => Pout,
47         R => R,
48         Dout => Dout,
49         Cout => Cout
50     );
51
52     -- Stimulus process
53     stim_proc: process
54     begin
55
56         for i in 0 to 15 loop
57
58             input <= std_logic_vector(to_unsigned(i,4));
59             wait for 0.00000001 ps;
60             Pin <= input(0);
61             Din <= input(1);
62             X <= input(2);
63             Cin <= input(3);
64             wait for 10 ns;
65
66         end loop;
67

```

تصویر روبه‌رو کد مربوط به تست بنچ
ماژول CAS را نشان می‌دهد.

در بخش سیگنال‌ها سیگنال‌های اضافه به
نام input به صورت آرایه منطقی قرار
گرفته است. این متغیر در خط ۵۸
مقدار دهی می‌شود و از المان‌های آن
برای مقدار دهی به ورودی‌های ماژول
استفاده می‌شود.


حلقه for تعرف شده در خط ۵۶ این
امکان را فراهم می‌کند تا تمام حالات
ممکن برای ورودی این ماژول ایجاد
شود و به ورودی‌ها داده شود.

نکته: در خط ۵۹ بعد از مقدار دهی به
متغیر input یک زمان بسیار کوچک
برای wait در نظر گرفته شده است.
این تاخیر برای این است که ابتدا مقدار
دهی به input داده شود و سپس به
ورودی‌های ماژول انجام شود. اگر این
تاخیر گذاشته نشود عملیات مقدار
دهی به صورت موازی انجام می‌شود و
رورویی‌ها یک سیکل عقب‌تر از input

قرار می‌گیرند. این تاخیر مانع این مشکل می‌شود.

پیاده‌سازی بلوک X

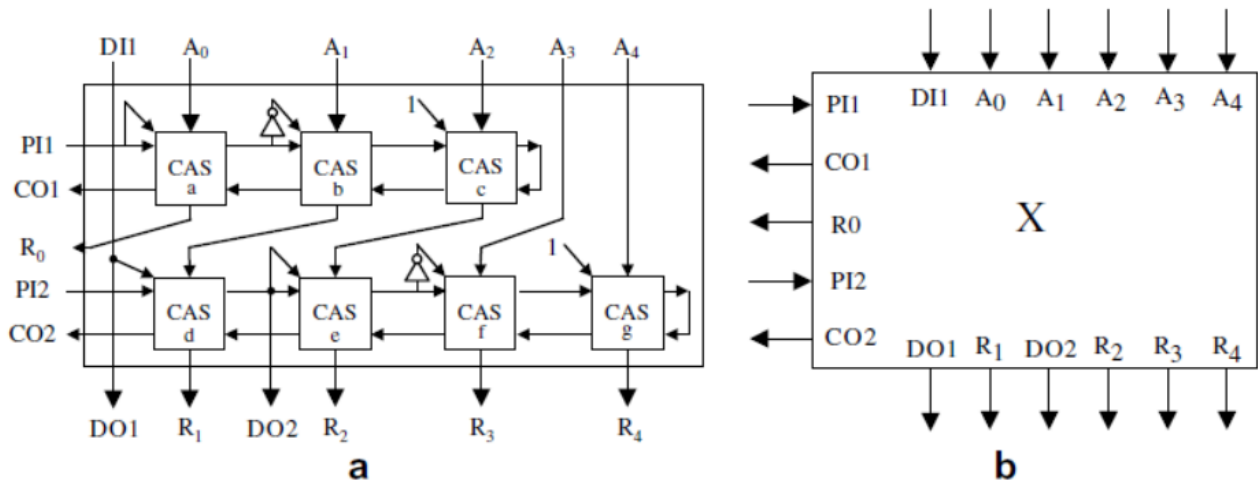همان‌طور در صورت تمرین بیان شده است معماری بلوک X به صورت زیر می‌باشد. این بلوک از هفت عدد CAS ساخته شده است. و ۱۷ ورودی و خروجی دارد. نکته در پیاده‌سازی این ماژول این است که از پایه D خروجی هیچکدام از CAS استفاده نشده است آن‌ها به هیچ جایی وصل نیستند.



```

1  -- Module Name:      X - Behavioral
2
3  library IEEE;
4  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5
6  entity X is Port ( DI1 : in  STD_LOGIC;
7                    A0  : in  STD_LOGIC;
8                    A1  : in  STD_LOGIC;
9                    A2  : in  STD_LOGIC;
10                   A3  : in  STD_LOGIC;
11                   A4  : in  STD_LOGIC;
12                   PI1 : in  STD_LOGIC;
13                   PI2 : in  STD_LOGIC;
14                   R0  : out STD_LOGIC;
15                   R1  : out STD_LOGIC;
16                   R2  : out STD_LOGIC;
17                   R3  : out STD_LOGIC;
18                   R4  : out STD_LOGIC;
19                   DO1 : out STD_LOGIC;
20                   DO2 : out STD_LOGIC;
21                   CO1 : out STD_LOGIC;
22                   CO2 : out STD_LOGIC);
23  end X;
24
25  architecture Behavioral of X is
26
27  component CAS is port( Pin : in  STD_LOGIC;
28                       Din : in  STD_LOGIC;
29                       X : in  STD_LOGIC;
30                       Cin : in  STD_LOGIC;
31                       Pout : out STD_LOGIC;
32                       R : out STD_LOGIC;
33                       Dout : out STD_LOGIC;
34                       Cout : out STD_LOGIC);
35  end component;
36
37  signal R_a ,R_b ,R_c ,R_d ,R_e ,R_f ,R_g : std_logic;
38  signal Pout_a ,Pout_b ,Pout_c ,Pout_d ,Pout_e ,Pout_f ,Pout_g : std_logic;

```

```

27 component CAS is port( Pin : in  STD_LOGIC;
28                        Din : in  STD_LOGIC;
29                        X : in  STD_LOGIC;
30                        Cin : in  STD_LOGIC;
31                        Pout : out STD_LOGIC;
32                        R : out  STD_LOGIC;
33                        Dout : out STD_LOGIC;
34                        Cout : out STD_LOGIC);
35 end component;
36
37 signal R_a ,R_b ,R_c ,R_d ,R_e ,R_f ,R_g : std_logic;
38 signal Pout_a ,Pout_b ,Pout_c ,Pout_d ,Pout_e ,Pout_f ,Pout_g : std_logic;
39 signal Cout_a ,Cout_b ,Cout_c ,Cout_d ,Cout_e ,Cout_f ,Cout_g : std_logic;
40 signal z : std_logic_vector(6 downto 0);--dummy variable
41
42 signal NPout_a,Npout_e :std_logic;
43
44 begin
45
46 NPout_a <= not Pout_a;
47 NPout_e <= not Pout_e;
48
49 CAS_a : CAS port map(PI1      ,PI1      ,A0 ,Cout_b ,Pout_a ,R0 ,z(0) ,CO1 );
50 CAS_b : CAS port map(Pout_a ,NPout_a ,A1 ,Cout_c ,Pout_b ,R_b ,z(1) ,Cout_b );
51 CAS_c : CAS port map(Pout_b , '1'     ,A2 ,Pout_c ,Pout_c ,R_c ,z(2) ,Cout_c );
52 CAS_d : CAS port map(PI2      ,DI1     ,R_b ,Cout_e ,Pout_d ,R1 ,z(3) ,CO2 );
53 CAS_e : CAS port map(Pout_d ,Pout_d   ,R_c ,Cout_f ,Pout_e ,R2 ,z(4) ,Cout_e );
54 CAS_f : CAS port map(Pout_e ,NPout_e ,A3 ,Cout_g ,Pout_f ,R3 ,z(5) ,Cout_f );
55 CAS_g : CAS port map(Pout_f , '1'     ,A4 ,Pout_g ,Pout_g ,R4 ,z(6) ,Cout_g );
56
57 DO1 <= DI1;
58 DO2 <= Pout_d;
59
60
61 end Behavioral;
62
63


```

دو تصویر بالا کد مربوط به بلوک X را نمایش می‌دهند. این ماژول تمام ۱۷ ورودی و خروجی را به صورت یک بیت منطقی دریافت می‌کند. علت پیاده سازی به این صورت این است که به علت زیاد بودن ارتباط ها در کد اصلی یعنی محاسبه کنند جذر بهتر است برای راحتی نوشتن کد به این صورت پیاده سازی شود.


سیگنال های در بخش خط های ۳۷ تا ۳۹ نوشته شده اند برای برقراری ارتباط های داخلی ماژول می‌باشند. متغیر Z که در خط 40 نوشته شده است یک متغیر غیر مهم است. این متغیر برای جاهایی استفاده می‌شود که پایه خروجی و ورودی قرار نیست به جایی متصل شود و مقدار آن اهمیتی ندارد.

در خط ۴۲ سیگنال هایی تعریف شده‌اند که برای ذخیره کردن مغادیر معکوس Pout_a و Pout_e استفاده می‌شوند. در خط های ۴۶ و ۴۷ این معکوس سازی انجام شده است.

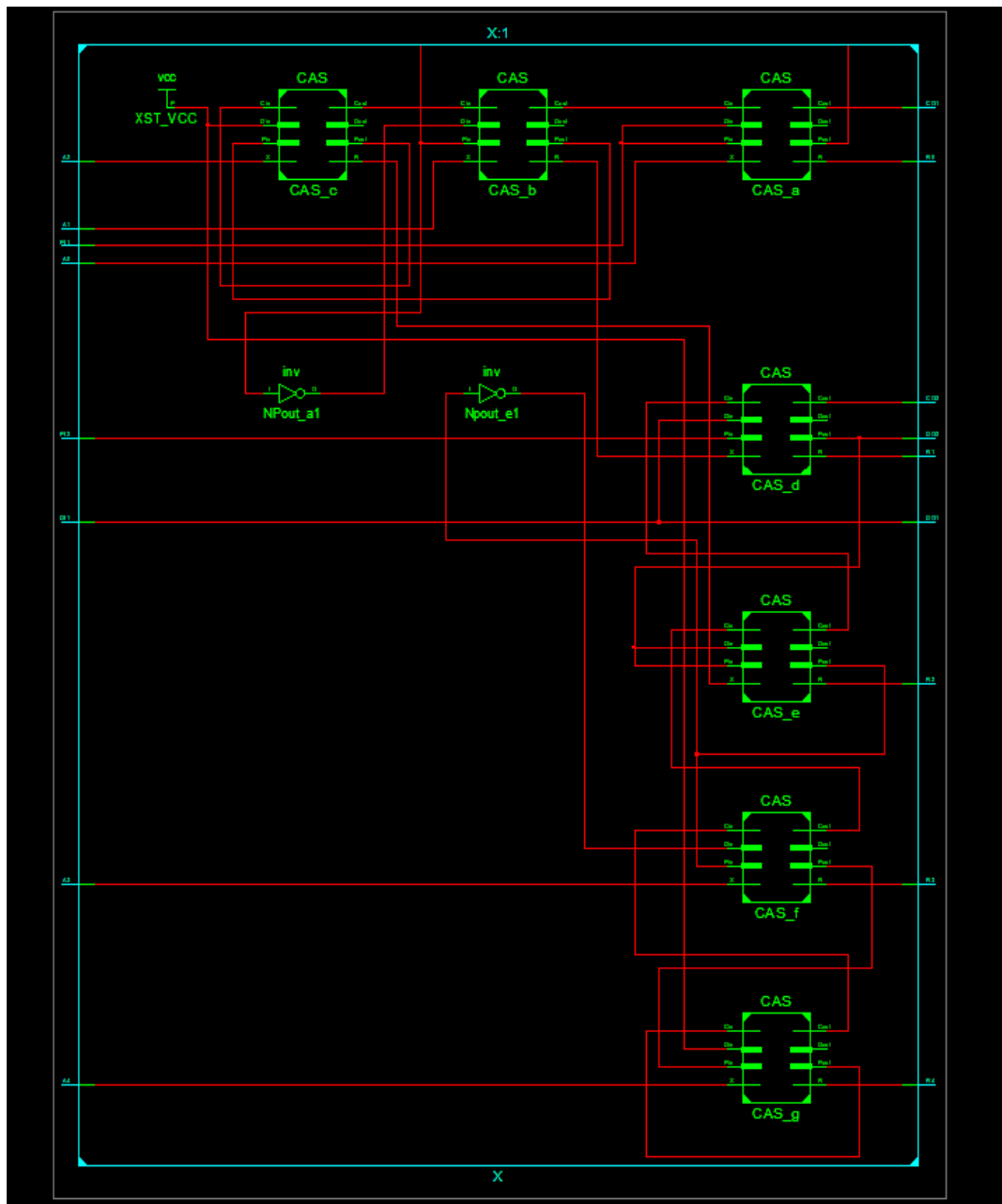بقیه کد پیاده سازی معماری و وصل کردن ورودی ها و خروجی های هر ماژول CAS با استفاد دستور Port map است.



تصویر شماتیک بلوک X (RTL)

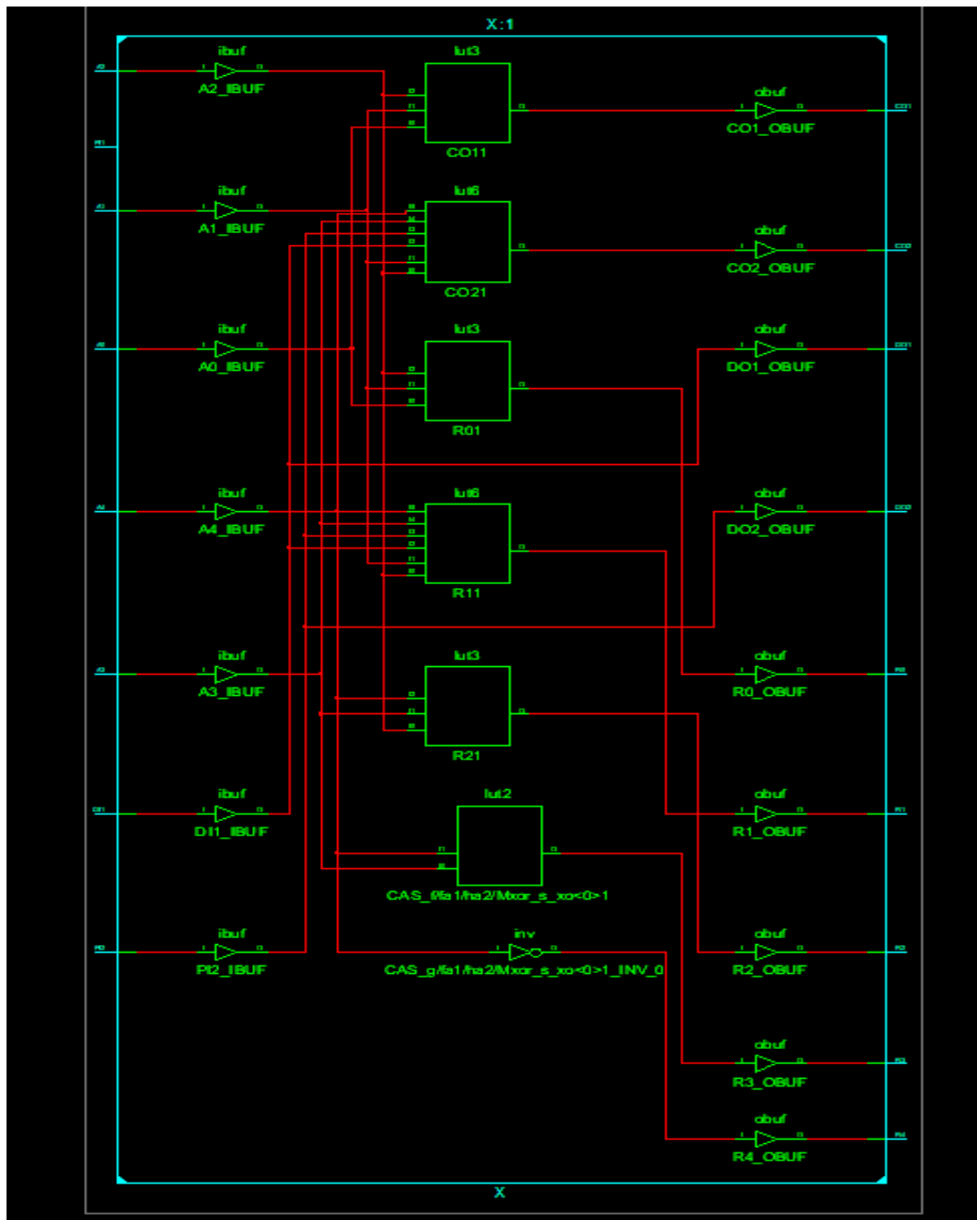

تصویر Technology Schematic بلوک X

گزارش سطح مصرف FPGA

```
-----
*                               Design Summary
=====

Top Level Output File Name      : X.ngc

Primitive and Black Box Usage:
-----
# BELS                          : 7
# INV                           : 1
# LUT2                          : 1
# LUT3                          : 3
# LUT6                          : 2
# IO Buffers                    : 16
# IBUF                          : 7
# OBUF                          : 9

Device utilization summary:
-----

Selected Device : 7a100tcsg324-3

Slice Logic Utilization:
Number of Slice LUTs:          7 out of 63400      0%
Number used as Logic:          7 out of 63400      0%

Slice Logic Distribution:
Number of LUT Flip Flop pairs used: 7
Number with an unused Flip Flop: 7 out of 7      100%
Number with an unused LUT: 0 out of 7      0%
Number of fully used LUT-FF pairs: 0 out of 7      0%
Number of unique control sets: 0

IO Utilization:
Number of IOs:                  17
Number of bonded IOBs:          16 out of 210      7%

Specific Feature Utilization:
-----

Partition Resource Summary:
-----
```

تصاویر بالا منابع مصرف شده را در بلوک X را نمایش می‌دهد.

- همان طور که مشخص است ۷ عدد از LUT ها از 63400 مصرف شده است که تقریباً برار صفر درصد کل تعداد LUT ها می‌باشد.
- همان طور که مشخص است ۱۶ عدد IO ها از ۲۱۰ تا مصرف شده است که تقریباً برابر ۷ درصد کل می‌باشد.

تست بنچ ماژول X



تصویر بالا خروجی شبیه سازی تست بنچ X می باشد. تمام نتایج همان گونه است که انتظار می رفت.

تصویر روبه رو کد مربوط به تست بنچ ماژول X را نشان می دهد.

```

60 BEGIN
61
62 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
63 uut: X PORT MAP (
64     DI1 => DI1,
65     A0 => A0,
66     A1 => A1,
67     A2 => A2,
68     A3 => A3,
69     A4 => A4,
70     PI1 => PI1,
71     PI2 => PI2,
72     R0 => R0,
73     R1 => R1,
74     R2 => R2,
75     R3 => R3,
76     R4 => R4,
77     DO1 => DO1,
78     DO2 => DO2,
79     CO1 => CO1,
80     CO2 => CO2
81 );
82
83
84 -- Stimulus process
85 stim_proc: process
86 begin
87
88
89     for i in 0 to 255 loop
90         input <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 8));
91         wait for 0.000000001 ps;
92         DI1 <= input(0);
93         A0 <= input(1);
94         A1 <= input(2);
95         A2 <= input(3);
96         A3 <= input(4);
97         A4 <= input(5);
98         PI1 <= input(6);
99         PI2 <= input(7);
100
101     wait for 10 ns;
102     end loop;
103
104     wait;
105 end process;
106
107 END;
108

```

در بخش سیگنال ها سیگنالی اضافه به نام input به صورت آرایه منطقی قرار گرفته است. این متغیر در خط ۹۰ مقدار دهی می شود و از المان های آن برای مقدار دهی به ورودی های ماژول استفاده می شود.

حلقه for تعرف شده در خط ۸۹ این امکان را فراهم می کند تا تمام حالات ممکن برای ورودی این ماژول ایجاد شود و به ورودی ها داده شود.


نکته: در خط ۹۱ بعد از مقدار دهی به متغیر input یک زمان بسیار کوچک برای wait در نظر گرفته شده است. این تاخیر برای این است که ابتدا مقدار دهی به input داده شود و سپس به ورودی های ماژول انجام شود. اگر این تاخیر گذاشته نشود

اعملیات مقدار دهی به صورت موازی انجام می‌شود و روروی‌ها یک سیکل عقب‌تر از input قرار می‌گیرند.
این تاخیر مانع این مشکل می‌شود.

پیاده سازی بلوک Y

همان طور در صورت تمرین بیان شده است معماری بلوک Y به صورت زیر می باشد. این بلوک از چهار عدد CAS ساخته شده است. و ۱۸ ورودی و خروجی دارد. نکته در پیاده سازی این ماژول این است که اتصال مشخص شده بین Pout و ماژول CAS و DI2 اشتباه بوده است. و در کد پیاده سازی نشده است. جهت فلش ها ورودی و یا خروجی بودن هر پایه را بیان می کند.

بلوک Y:

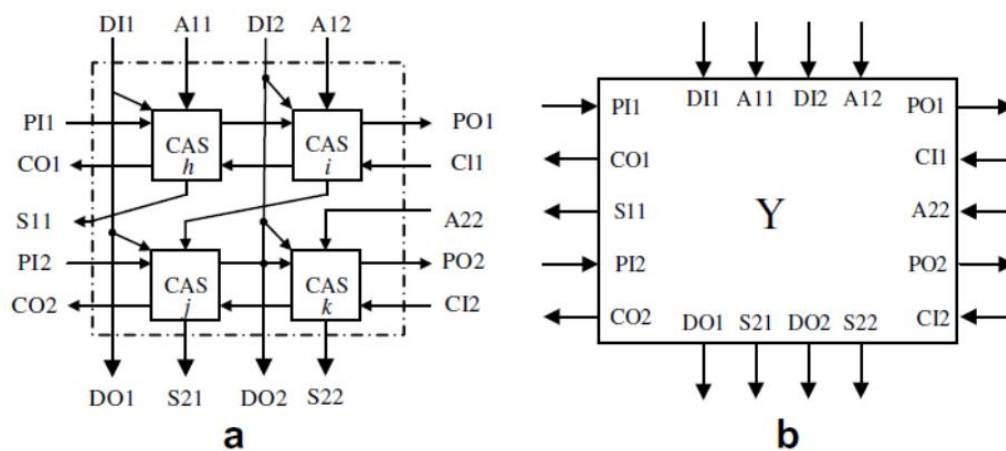

```


1  -- Module Name:      Y - Behavioral
2
3  library IEEE;
4  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5
6  entity Y is
7      Port ( DI1 : in  STD_LOGIC;
8            DI2 : in  STD_LOGIC;
9            A11 : in  STD_LOGIC;
10           A12 : in  STD_LOGIC;
11           A22 : in  STD_LOGIC;
12           PI1 : in  STD_LOGIC;
13           PI2 : in  STD_LOGIC;
14           CI1 : in  STD_LOGIC;
15           CI2 : in  STD_LOGIC;
16           CO1 : out STD_LOGIC;
17           CO2 : out STD_LOGIC;
18           PO1 : out STD_LOGIC;
19           PO2 : out STD_LOGIC;
20           DO1 : out STD_LOGIC;
21           DO2 : out STD_LOGIC;
22           S11 : out STD_LOGIC;
23           S21 : out STD_LOGIC;
24           S22 : out STD_LOGIC);
25 end Y;
26
27 architecture Behavioral of Y is
28
29     component CAS is port ( Pin : in  STD_LOGIC;
30                           Din : in  STD_LOGIC;
31                           X : in  STD_LOGIC;
32                           Cin : in  STD_LOGIC;
33                           Pout : out STD_LOGIC;
34                           R : out  STD_LOGIC;
35                           Dout : out STD_LOGIC;
36                           Cout : out STD_LOGIC);
37     end component;
38
39     signal R_h,R_i,R_j,R_k : std_logic;
40     signal Pout_h,Pout_i,Pout_j,Pout_k : std_logic;
41     signal Cout_h,Cout_i,Cout_j,Cout_k : std_logic;
42     signal z : std_logic_vector(3 downto 0);--dummy variable
43
44     begin
45
46         CAS_h : CAS port map(PI1 ,DI1 ,A11 ,Cout_i ,Pout_h ,S11 ,z(0) ,CO1 );
47         CAS_i : CAS port map(Pout_h ,DI2 ,A12 ,CI1 ,PO1 ,R_i ,z(1) ,Cout_i );
48         CAS_j : CAS port map(PI2 ,DI1 ,R_i ,Cout_k ,Pout_j ,S21 ,z(2) ,CO2 );
49         CAS_k : CAS port map(Pout_j ,DI2 ,A22 ,CI2 ,PO2 ,S22 ,z(3) ,Cout_k );
50
51         DO1 <= DI1;
52         DO2 <= DI2;
53
54     end Behavioral;
55

```


دو تصویر بالا کد مربوط به بلوک Y را نمایش می‌دهند. این ماژول تمام ۱۸ ورودی و خروجی را به صورت یک بیت منطقی دریافت می‌کند. علت پیاده سازی به این صورت این است که به علت زیاد بودن ارتباط ها در کد اصلی یعنی محاسبه کنند جذر بهتر است برای راحتی نوشتن کد به این صورت پیاده سازی شود.


سیگنال های در بخش خط های ۳۹ تا ۴۱ نوشته شده اند برای برقراری ارتباط های داخلی ماژول می‌باشند. متغیر Z که در خط ۴۲ نوشته شده است یک متغیر غیر مهم است. این متغیر برای جاهایی استفاده می‌شود که پایه خروجی و ورودی قرار نیست به جایی متصل شود و مقدار آن اهمیتی ندارد.

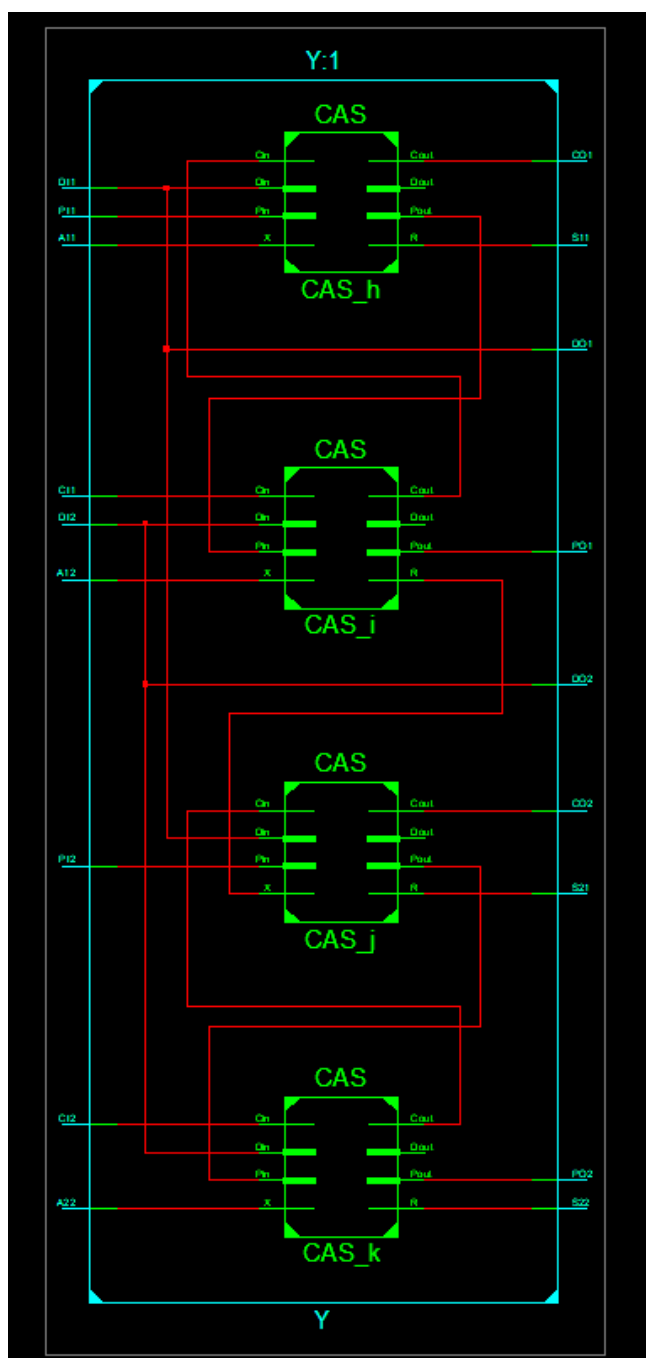بقیه کد پیاده سازی معماری و وصل کردن ورودی ها و خروجی های هر ماژول CAS با استفاد دستور Port map است.



تصویر روبه‌رو شماتیک (RTL) یک ماژول Y را نمایش می‌دهد.

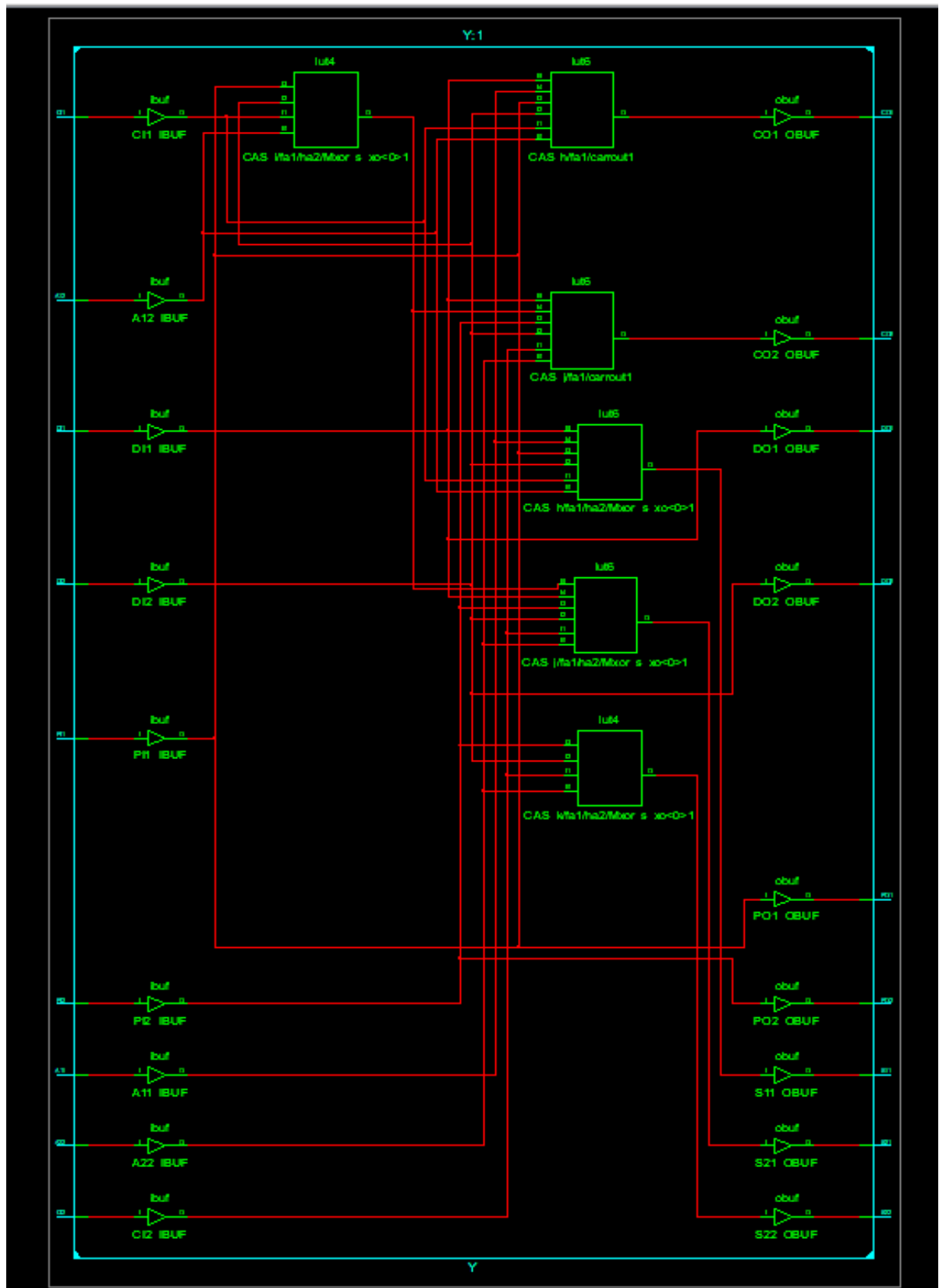همین طور که مشخص است مانند معماری داده شده در پروژه است.



تصویر Technology Schematic بلوک Y

گزارش سطح مصرف FPGA – بلوک Y

```
=====
*                               Design Summary
=====

Top Level Output File Name      : Y.ngc

Primitive and Black Box Usage:
-----
# BELS                          : 6
#   LUT4                        : 2
#   LUT6                        : 4
# IO Buffers                    : 18
#   IBUF                       : 9
#   OBUF                       : 9

Device utilization summary:
-----

Selected Device : 7a100tcsg324-3

Slice Logic Utilization:
Number of Slice LUTs:                6 out of 63400      0%
Number used as Logic:                6 out of 63400      0%

Slice Logic Distribution:
Number of LUT Flip Flop pairs used:   6
Number with an unused Flip Flop:     6 out of 6      100%
Number with an unused LUT:           0 out of 6        0%
Number of fully used LUT-FF pairs:    0 out of 6        0%
Number of unique control sets:       0

IO Utilization:
Number of IOs:                       18
Number of bonded IOBs:               18 out of 210      8%

Specific Feature Utilization:
-----


Partition Resource Summary:
-----

No Partitions were found in this design.
-----
```

تصاویر بالا منابع مصرف شده را در بلوک Y را نمایش می‌دهد.

- همان طور که مشخص است 6 عدد از LUT ها از 63400 مصرف شده است که تقریباً برار صفر درصد کل تعداد LUT ها می‌باشد.
- همان طور که مشخص است 18 عدد IO ها از 210 تا مصرف شده است که تقریباً برابر 8 درصد کل می‌باشد.

تست بنچ بلوک Y

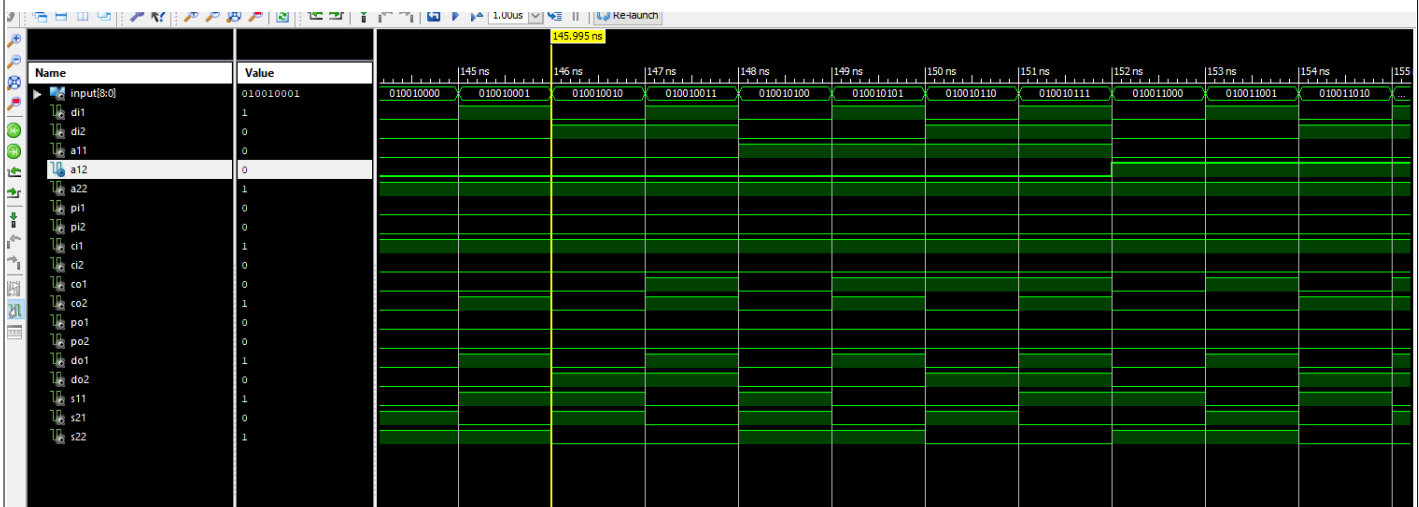

تصویر بالا بخشی از خروجی شبیه سازی تست بنچ Y می باشد. تمام نتایج همان گونه است که انتظار می رفت

```

64 BEGIN
65
66 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
67 uut: Y PORT MAP (
68     DI1 => DI1,
69     DI2 => DI2,
70     A11 => A11,
71     A12 => A12,
72     A22 => A22,
73     PI1 => PI1,
74     PI2 => PI2,
75     CI1 => CI1,
76     CI2 => CI2,
77     CO1 => CO1,
78     CO2 => CO2,
79     PO1 => PO1,
80     PO2 => PO2,
81     DO1 => DO1,
82     DO2 => DO2,
83     S11 => S11,
84     S21 => S21,
85     S22 => S22
86 );
87
88
89 -- Stimulus process
90 stim_proc: process
91 begin
92     for i in 0 to 511 loop
93         input <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 9));
94         wait for 0.000000001 ps;
95         DI1 <= input(0);
96         DI2 <= input(1);
97         A11 <= input(2);
98         A12 <= input(3);
99         A22 <= input(4);
100        PI1 <= input(5);
101        PI2 <= input(6);
102        CI1 <= input(7);
103        CI2 <= input(8);
104        wait for 1 ns;
105    end loop;
106
107    wait;
108 end process;
109
110 END;
111

```

تصویر روبه رو کد مربوط به تست بنچ ماژول Y را نشان می دهد.

در بخش سیگنال ها سیگنالی اضافه به نام input به صورت آرایه منطقی قرار گرفته است. این متغیر در خط ۹۳ مقدار دهی می شود و از المان های آن برای مقدار دهی به ورودی های ماژول استفاده می شود.

حلقه for تعرف شده در خط ۹۲ این امکان را فراهم می کند تا تمام حالات ممکن برای ورودی این ماژول ایجاد شود و به ورودی ها داده شود.

نکته: در خط ۹۴ بعد از مقدار دهی به متغیر input یک زمان بسیار کوچک برای wait در نظر گرفته شده است. این تاخیر برای این است که ابتدا مقدار دهی به input داده شود و سپس به ورودی های ماژول انجام شود. اگر این تاخیر گذاشته نشود

اعملیات مقدار دهی به صورت موازی انجام می‌شود و روروی‌ها یک سیکل عقب‌تر از input قرار می‌گیرند. این تاخیر مانع این مشکل می‌شود.

پیاده‌سازی جذگیر

در این بخش پیاده‌سازی بخش اصلی تمرین عملی دوم یعنی جذگیرنده شرح داده می‌شود. جذگیرنده مانند معماری که در صورت پروژه داده شده است پیاده‌سازی شده است. با توجه به توضیحات تدرسیار در مورد پروژه ورودی این ماژول یک عدد ۱۶ بیتی می‌باشد. ورودی‌ها با A نمایش داده می‌شوند که با ارزش‌ترین بیت، بیت A1 می‌باشد و کم ارزش‌ترین بیت، بیت A16 می‌باشد. خروجی ۸ بیتی می‌باشد که با q نمایش داده می‌شود که با ارزش‌ترین بیت، بیت q1 می‌باشد و کم ارزش‌ترین بیت، بیت q8 می‌باشد.

پس با توجه به این توضیحات برای تعرف بردار منطقی (LOGIC_VECTOR) A و q بجای downto از to برای مشخص کردن المان‌ها استفاده می‌کنیم.

```
2
3 library IEEE;
4 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5 entity Root is
6     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 16);
7           q : out  STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 8);
8           R : out  STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNTO 1));
9 end Root;
10
11 architecture Behavioral of Root is
12
13 component X is port( DI1 : in  STD_LOGIC;
14                     A0 : in  STD_LOGIC;
15                     A1 : in  STD_LOGIC;
16                     A2 : in  STD_LOGIC;
17                     A3 : in  STD_LOGIC;
18                     A4 : in  STD_LOGIC;
19                     PI1 : in  STD_LOGIC;
20                     PI2 : in  STD_LOGIC;
21                     R0 : out  STD_LOGIC;
22                     R1 : out  STD_LOGIC;
23                     R2 : out  STD_LOGIC;
24                     R3 : out  STD_LOGIC;
25                     R4 : out  STD_LOGIC;
26                     DO1 : out  STD_LOGIC;
27                     DO2 : out  STD_LOGIC;
28                     CO1 : out  STD_LOGIC;
29                     CO2 : out  STD_LOGIC);
30 end component;
31
32 component Y is port( DI1 : in  STD_LOGIC;
33                     DI2 : in  STD_LOGIC;
34                     A11 : in  STD_LOGIC;
35                     A12 : in  STD_LOGIC;
36                     A22 : in  STD_LOGIC;
37                     PI1 : in  STD_LOGIC;
38                     PI2 : in  STD_LOGIC;
39                     CI1 : in  STD_LOGIC;
40                     CI2 : in  STD_LOGIC;
41                     CO1 : out  STD_LOGIC;
42                     CO2 : out  STD_LOGIC;
43                     PO1 : out  STD_LOGIC;
44                     PO2 : out  STD_LOGIC;
45                     DO1 : out  STD_LOGIC;
46                     DO2 : out  STD_LOGIC;
47                     S11 : out  STD_LOGIC;
48                     S21 : out  STD_LOGIC;
49                     S22 : out  STD_LOGIC);
50 end component;
```

کد جذگیرنده بخش اول

```


51
52
53 signal R0_X_row ,R1_X_row ,R2_X_row ,R3_X_row ,R4_X_row ,D01_X_row ,D02_X_row ,C01_X_row
54 ,C02_X_row :STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 1);
55
56
57 signal C01_Y_row ,C02_Y_row ,C01_Y1_row ,C02_Y1_row ,C01_Y2_row ,C02_Y2_row ,C01_Y3_row ,C02_Y3_row
58 ,D01_Y_row ,D02_Y_row ,D01_Y1_row ,D02_Y1_row ,D01_Y2_row ,D02_Y2_row ,D01_Y3_row ,D02_Y3_row
59 ,P01_Y_row ,P02_Y_row ,P01_Y1_row ,P02_Y1_row ,P01_Y2_row ,P02_Y2_row ,P01_Y3_row ,P02_Y3_row
60 ,S11_Y_row ,S11_Y1_row ,S11_Y2_row ,S11_Y3_row ,S21_Y_row ,S21_Y1_row ,S21_Y2_row ,S22_Y_row
61 ,S22_Y1_row ,S22_Y2_row : STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 1);
62
63 signal z : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 1); --Dummy Variable
64
65 begin
66
67 --Row 1
68 X_row1 : X port map('0' , '1' , A(1) ,A(2) ,A(3) ,A(4) , '1' ,C01_X_row(1) ,Z(1) ,Z(2) ,R2_X_row(1) ,R3_X_row(1) , R4_X_row(1) , D01_X_row(1) , D02_X_row(1) , C01_X_row(1) , C02_X_row(1) );
69 q(1) <= C01_X_row(1);
70 q(2) <= C02_X_row(1);
71
72 --Row 2
73 Y_row2 : Y port map(D01_X_row(1) ,D02_X_row(1) ,R2_X_row(1) ,R3_X_row(1) ,R0_X_row(2) ,C02_X_row(1) ,C01_Y_row(2) ,C01_X_row(2) ,C02_X_row(2) ,C01_Y_row(2) ,C02_Y_row(2) ,P01_Y_row(2) ,P02_Y_row(2) ,
74 X_row2 : X port map(P01_Y_row(2) ,R4_X_row(1) ,A(5) ,A(6) ,A(7) ,A(8) ,P01_Y_row(2) ,P02_Y_row(2) ,R0_X_row(2) ,R1_X_row(2) ,R2_X_row(2) ,R3_X_row(2) ,R4_X_row(2) ,D01_X_row(2) ,D02_X_row(2) ,C01_X_r
75 q(3) <= C01_Y_row(2);
76 q(4) <= C02_Y_row(2);
77
78 --Row 3
79 Y1_row3 : Y port map(D01_Y_row(2) ,D02_Y_row(2) ,S22_Y_row(2) ,R1_X_row(2) ,S11_Y2_row(3) ,C02_Y_row(2) ,C01_Y1_row(3) ,C01_Y2_row(3) ,C02_Y2_row(3) ,C01_Y1_row(3) ,C02_Y1_row(3) ,P01_Y1_row(3) ,P02_
80 Y2_row3 : X port map(D01_X_row(2) ,D02_X_row(2) ,R2_X_row(2) ,R3_X_row(2) ,R0_X_row(3) ,P01_Y1_row(3) ,P02_Y1_row(3) ,C01_X_row(3) ,C02_X_row(3) ,C01_Y2_row(3) ,C02_Y2_row(3) ,P01_Y2_row(3) ,P02_Y2_r
81 X_row3 : X port map(P01_Y2_row(3) ,R4_X_row(2) ,A(9) ,A(10) ,A(11) ,A(12) ,P01_Y2_row(3) ,P02_Y2_row(3) ,R0_X_row(3) ,R1_X_row(3) ,R2_X_row(3) ,R3_X_row(3) ,R4_X_row(3) ,D01_X_row(3) ,D02_X_row(3) ,
82 q(5) <= C01_Y1_row(3);
83 q(6) <= C02_Y1_row(3);
84
85 --Row 4
86 Y1_row4 : Y port map(D01_Y1_row(3) ,D02_Y1_row(3) ,S22_Y1_row(3) ,S21_Y2_row(3) ,S11_Y2_row(4) ,C02_Y1_row(3) ,C01_Y1_row(4) ,C01_Y2_row(4) ,C02_Y2_row(4) ,C01_Y1_row(4) ,q(6) ,P01_Y1_row(4) ,P02_Y1_
87 Y2_row4 : Y port map(D01_Y2_row(3) ,D02_Y2_row(3) ,S22_Y2_row(3) ,R1_X_row(3) ,S11_Y3_row(4) ,P01_Y1_row(4) ,P02_Y1_row(4) ,C01_Y3_row(4) ,C02_Y3_row(4) ,C01_Y2_row(4) ,C02_Y2_row(4) ,P01_Y2_row(4) ,
88 Y3_row4 : Y port map(D01_X_row(3) ,D02_X_row(3) ,R2_X_row(3) ,R3_X_row(3) ,R0_X_row(4) ,P01_Y2_row(4) ,P02_Y2_row(4) ,C01_X_row(4) ,C02_X_row(4) ,C01_Y3_row(4) ,C02_Y3_row(4) ,P01_Y3_row(4) ,P02_Y3_r
89 X_row4 : X port map(P01_Y3_row(4) ,R4_X_row(3) ,A(13) ,A(14) ,A(15) ,A(16) ,P01_Y3_row(4) ,P02_Y3_row(4) ,R0_X_row(4) ,R13) ,R(14) ,R(15) ,R(16) ,Z(14) ,Z(15) ,C01_X_row(4) ,C02_X_row(4) );
90 q(7) <= C01_Y1_row(4);
91
92
93 end Behavioral;
94

```


کد مربوط به جدگیرنده بخش دوم – به علت طولانی بودن کد بخشی از کد در تصویر نیفتاده است

در خط ۵۳ تا ۶۱ سیگنال های تعریف شده اند که برای مشخص کردن ارتباط های داخلی قطعه کاربرد دارند. متغیر Z که در خط ۶۳ نوشته شده است یک متغیر غیر مهم است. این متغیر برای جاهایی استفاده می شود که پایه خروجی و ورودی قرار نیست به جایی متصل شود و مقدار آن اهمیتی ندارد.

 بقیه کد پیاده سازی معماری و وصل کردن ورودی ها و خروجی های هر ماژول CAS با استفاد دستور Port map است.



تصویر شماتیک (RTL) از جذرگیرنده

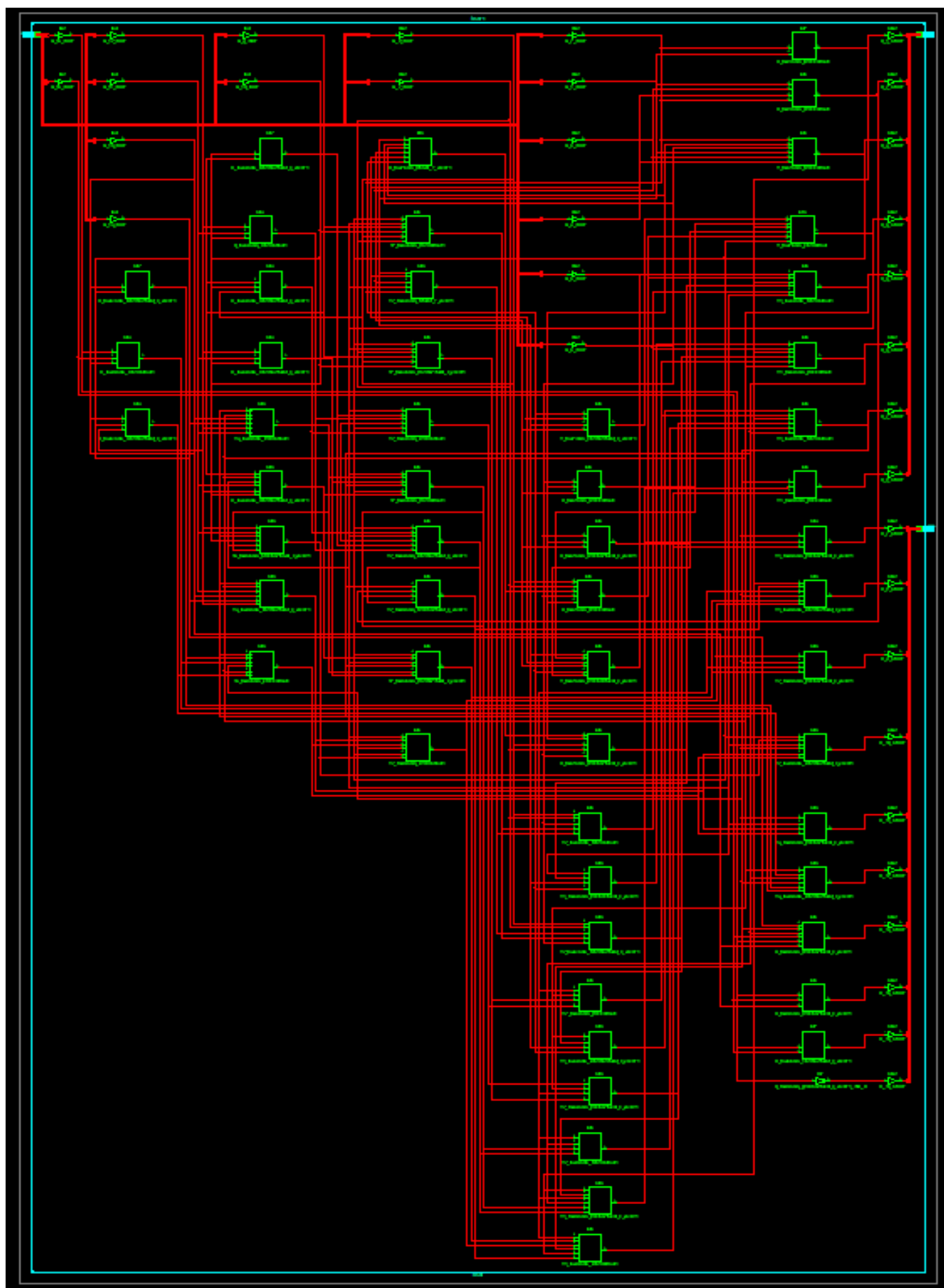

تصویر Technology Schematic از جذرگیرنده

گزارش سطح مصرف FPGA

```
*=====
                        Design Summary
=====
Top Level Output File Name      : Root.ngc

Primitive and Black Box Usage:
-----
# BELS                          : 55
#   INV                         : 1
#   LUT2                        : 4
#   LUT3                        : 10
#   LUT4                        : 10
#   LUT5                        : 5
#   LUT6                        : 25
# IO Buffers                    : 34
#   IBUF                       : 16
#   OBUF                       : 18

Device utilization summary:
-----

Selected Device : 7a100tcs324-3

Slice Logic Utilization:
Number of Slice LUTs:          55 out of 63400      0%
Number used as Logic:          55 out of 63400      0%

Slice Logic Distribution:
Number of LUT Flip Flop pairs used: 55
Number with an unused Flip Flop: 55 out of 55      100%
Number with an unused LUT: 0 out of 55      0%
Number of fully used LUT-FF pairs: 0 out of 55      0%
Number of unique control sets: 0

IO Utilization:
Number of IOs:                  40
Number of bonded IOBs:          34 out of 210      16%

Specific Feature Utilization:
-----

Partition Resource Summary:
-----

No Partitions were found in this design.
```

تصاویر بالا منابع مصرف شده را در جذرگیرنده را نمایش می‌دهد.

- همان طور که مشخص است ۵۵ عدد از LUT ها از 63400 مصرف شده است که تقریباً برابر صفر درصد کل تعداد LUT ها می‌باشد.
- همان طور که مشخص است ۳۴ عدد IO ها از ۲۱۰ تا مصرف شده است که تقریباً برابر ۱۶ درصد کل می‌باشد.

تست بنچ

```

11
12 ENTITY Root_TB IS
13 END Root_TB;
14
15 ARCHITECTURE behavior OF Root_TB IS
16
17     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
18
19     COMPONENT Root
20     PORT(
21         A : IN  std_logic_vector(1 to 16);
22         q : OUT std_logic_vector(1 TO 8);
23         R : OUT std_logic_vector(16 downto 1)
24     );
25     END COMPONENT;
26
27
28 --Inputs
29 signal A : std_logic_vector(1 to 16) := (others => '0');
30
31 --Outputs
32 signal q : std_logic_vector(8 downto 1);
33 -- appropriate port name
34
35 BEGIN
36
37     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
38     uut: Root PORT MAP (
39         A => A,
40         q => q
41     );
42
43
44
45 -- Stimulus process
46 stim_proc: process
47 begin
48
49
50     for i in 0 to 65535 loop
51         A <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 16));
52         wait for 1 ns;
53     end loop;
54
55     wait;
56 end process;
57
58
59 END;

```


کد روبه‌رو مربوط به تست بنچ جذرگیرنده می‌باشد. در این تست بنچ سیگنال R تعریف نشده است زیرا خروجی آن در این تمرین برای ما اهمیتی ندارد.

در بخش uut سیگنال‌ها به ورودی و خروجی های قطعه با دستور PORT MAP متصل شده‌اند.

در ادامه یم حلقه تعریف شده است که تمام حالات ممکن ورودی تولید می‌کند و جذرگیرنده می‌دهد. برای استفاده از دستور to_unsigned باید از کتابخانه ieee.numeric_std استفاده شود. قسمت اضافه کردن کتابخانه‌ها در تصویر نیفتاده است.

با توجه به زیاد بودن حالات ورودی اگر سیمولیشن در زمان پیشفرض خود یعنی ۱ میکرو ثانیه اجرا شود تمام حالا ممکن نمایش داده نمی‌شود زیرا

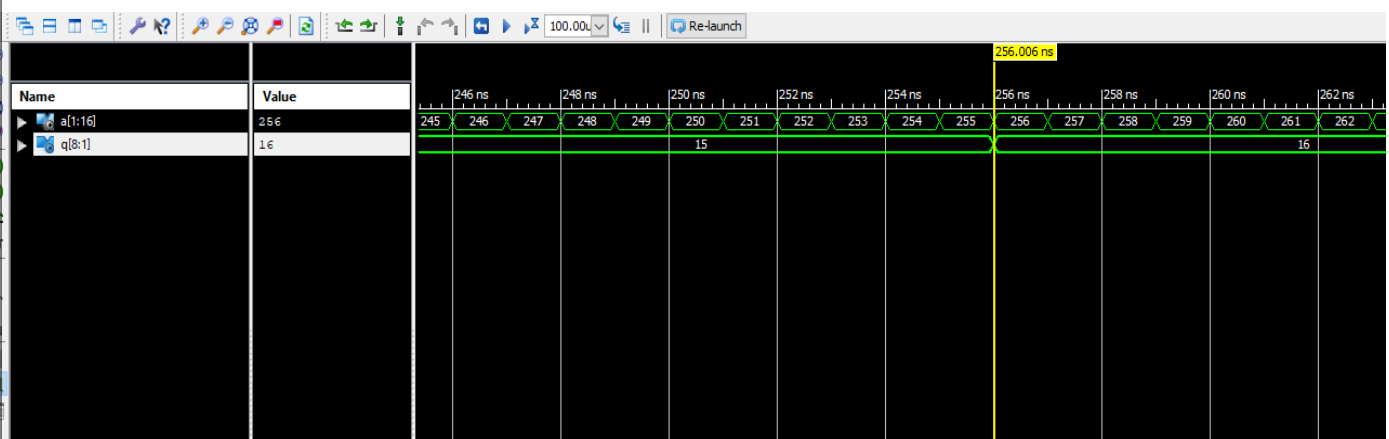زمان سیمولیشن برای نمایش تمام حالات کوتاه است. برای نمایش تمام حالات ورودی باید زمان سیمولیشن را به ۱۰۰ میکرو ثانیه افزایش دهیم و شبیه سازی را دوباره اجرا کنیم.



تصویر بالا بخشی از شبیه سازی را نمایش می دهد. نکته : نمایش اعداد از باینری به دسیمال تغییر داده شده است تا مقایسه درستی جواب ها راحت تر باشد. چون خروجی جرگیرنده عدد صحیح می باشد و بخش اعشاری ندارد خروجی جذرگیرنده به پایین تقریب زده می شود. برای مثال جذر عدد ۲۵۰ عدد ۱۵.۸ می باشد که خروجی جذرگیرنده عدد ۱۵ باینری را خروجی می دهد.