



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معماری کامپیوتر


دکتر شریعتمدار مرتضوی

نیمسال دوم 1401-1402

مهلت تحويل : 1402/ 1/13


در تمرین دوم می‌خواهیم یک جذرگیر یا همان ریشه دوم گیر را بسازیم.

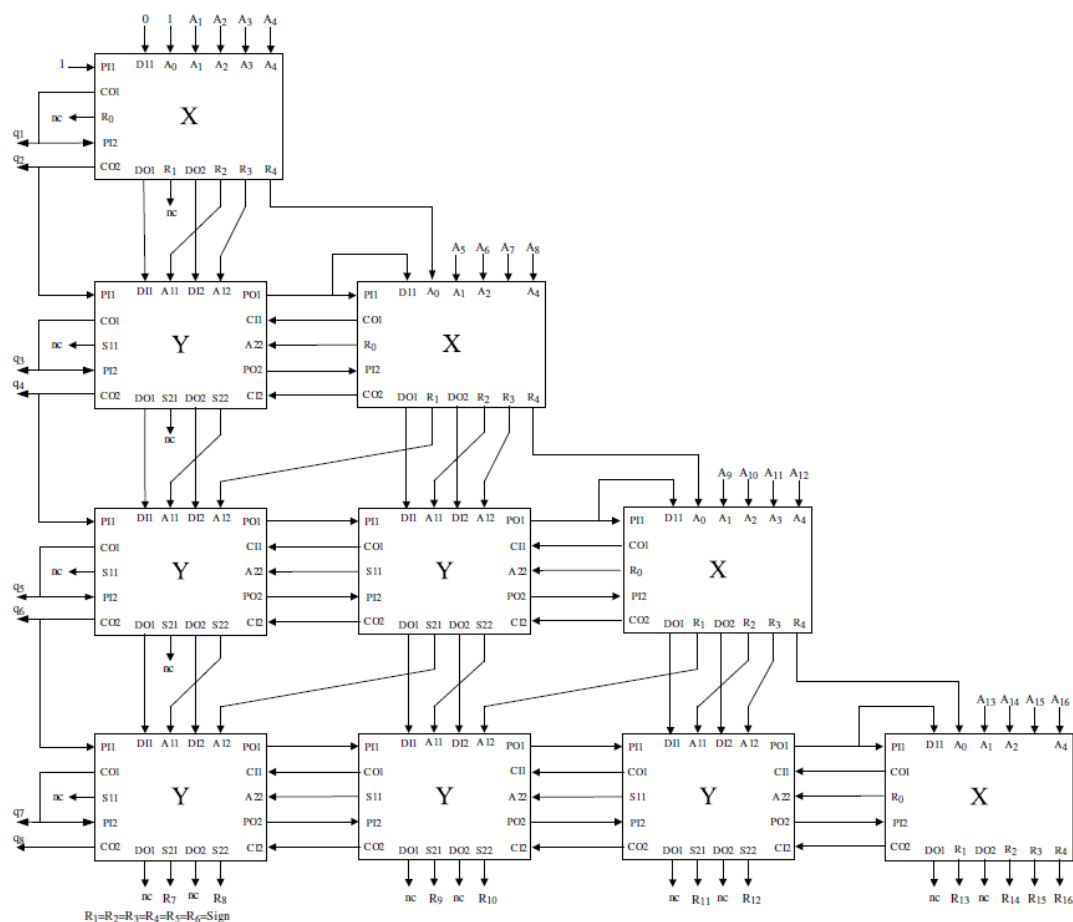شکل کلی یک مدار جذر گیر 16 بیتی به صورت زیر می‌باشد که مانند تمرین اول باید به صورت ماژول وار ساخته و نحوه پیاده سازی آن نیز مانند تمرین اول است.




که این جذرگیر از دو بلوک خاص X و Y درست شده است.


بلوک X:

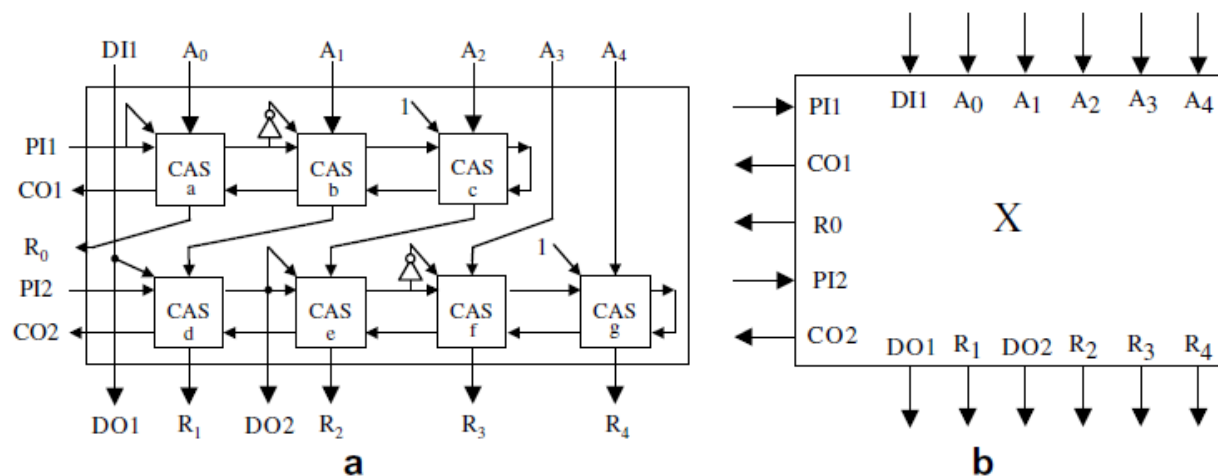

بلوک Y:

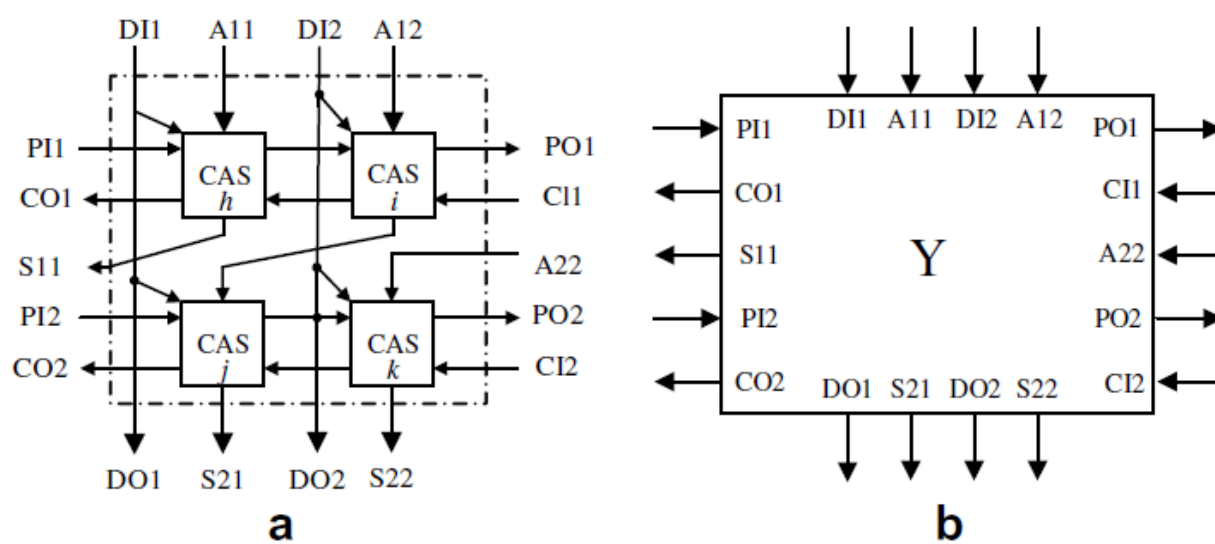

 و خود بلوک‌های X و Y نیز از بلوک‌های کوچکتری ساخته شده است به نام CAS که ساختاری این بلوک نیز به صورت شکل زیر است :



عملیات مورد انتظار در این تمرین به شرح زیر خواهد بود:

- 1) شبیه‌سازی جذرگیر با استفاده از زبان VHDL ✓
- 2) ایجاد Testbench برای پیاده‌سازی هریک از ماژول‌ها و یکی برای کل پروژه ✗
- 3) گزارش شماتیک ایجاد شده در محیط شبیه‌سازی ✗
- 4) سطوح مصرف FPGA هر ماژول ✗